

# Reti logiche sequenziali

# Reti logiche sequenziali

---

Prof. Giuseppe Ascia

Sono quelle reti logiche nelle quali il valore delle uscite in un determinato istante  $t_i$  dipende:

- sia dalla condizione di partenza della rete
- sia dal valore degli ingressi all'istante  $t_i$  sia dal valore degli ingressi agli istanti  $t < t_i$

Per definire il comportamento della rete sequenziale è necessario tenere conto della sua storia passata.

Una rete logica sequenziale ha memoria degli eventi passati

# Reti logiche sequenziali

---

Prof. Giuseppe Ascia

In un generico istante  $t_i$  l'informazione relativa al contenuto di questa memoria è rappresentata nel concetto di stato.

La rete sequenziale, per la fisicità dei suoi componenti, può trovarsi in un numero finito di stati.


Dato uno stato e una configurazione di ingresso il nuovo stato è univocamente determinato.

Considereremo *macchine a stati finiti*
 
# Reti logiche sequenziali

Prof. Giuseppe Ascia


Se supponiamo presenti  $m$  ingressi  $x_1, x_2, \dots, x_m$  ed  $n$  variabili di uscita  $z_1, z_2, \dots, z_n$  e se denotiamo con  $S_0, S_1, \dots, S_p$  gli stati interni della rete sequenziale, si può tracciare il seguente schema:


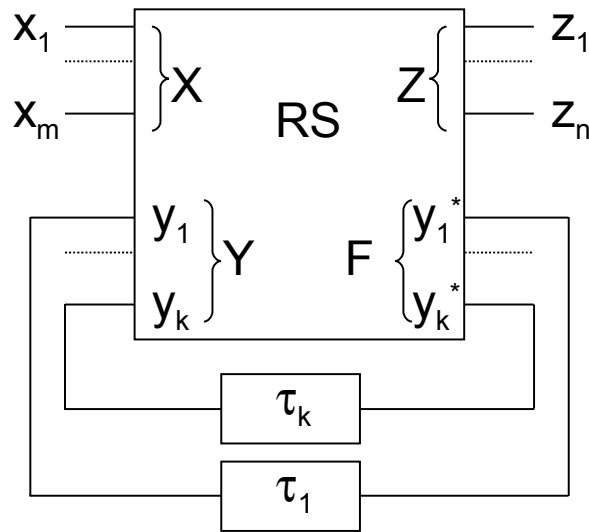
# Reti logiche sequenziali

Prof. Giuseppe Ascia

Per rappresentare gli stati interni viene scelto un sottoinsieme delle variabili interne alla rete, dette *variabili di stato* e denotate con  $y_1, y_2, \dots, y_k$



Le  $y_i^*$ , dette *variabili di eccitazione*, denotano il nuovo valore delle variabili di stato  $y_i$

Le  $\tau_i$  indicano dei ritardi che si suppone concentrati negli anelli di retroazione

Schema generale di una rete sequenziale

# Reti logiche sequenziali

Prof. Giuseppe Ascia

Da un punto di vista algebrico, detto  $t_0$  un istante iniziale nel quale la rete si trova nello stato stabile  $Y(t_0)$ , e detti  $t_1, t_2, \dots, t_r$  gli istanti successivi, la relazione ingressi-uscite può essere espressa come:

$$Z(t_r) = Z[Y(t_0), X(t_0), X(t_1), \dots, X(t_r)]$$

Se si ricorre allo schema che tiene conto delle variabili di stato, si hanno le seguenti equazioni:

$$z_1 = z_1(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_q)$$

$$z_n = z_n(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_q)$$

$$y_1^* = y_1^*(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_q)$$

$$y_k^* = y_k^*(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_q)$$

# Reti logiche sequenziali

---

Prof. Giuseppe Ascia

Le equazioni precedenti possiamo riscriverle come:

$$Z=Z(X,Y)$$

$$Y^*=Y^*(X,Y)$$

Uno stato totale  $T=\{X;Y\}$  è detto stabile se lo stato futuro e stato presente ad esso corrispondente coincidono, ossia se:

$$Y^*(X;Y)=Y$$

# Elementi di memoria: i bistabili



# Bistabili

---

Prof. Giuseppe Ascia

Sono gli elementi in grado di memorizzare le informazioni

Tali elementi sono stabili nei due stati (0,1) e le transizioni da uno stato all'altro avvengono in corrispondenza di un cambiamento degli ingressi.

Le differenze principali tra i diversi bistabili dipendono:

- dal numero di ingressi
- dal modo in cui tali ingressi ne determinano lo stato

# Classificazione dei bistabili

---

Prof. Giuseppe Ascia

## **Asincroni**



- Sono privi di un segnale di sincronismo e modificano il loro stato in seguito al cambiamento degli ingressi.

## **Sincroni**

- Sono sensibili ad un segnale di controllo e i cambiamenti di stato avvengono solo in corrispondenza di un impulso del segnale di controllo.

# Bistabili asincroni SR

Prof. Giuseppe Ascia

  

Analisi di funzionamento

$t=t_0$ :  $S=0, R=0, Q=0, Q'=1$

$t=t_1$ : E:  $(S=1) \rightarrow I_1(t_1)=(1,0) \rightarrow O_1(t_2)=0 \rightarrow Q'(t_2)=0$

$t=t_2$ :  $I_2(t_2)=(0,0) \rightarrow O_2(t_3)=1 \rightarrow Q(t_3)=1$



$t=t_3$ :  $I_1(t_3)=(1,1) \rightarrow O_1(t_3)=0 \rightarrow Q'(t_3)=0$

$t=t_4$ : E:  $(S=0) \rightarrow I_1(t_4)=(0,1) \rightarrow O_1(t_4)=0 \rightarrow Q'(t_4)=0$

Calcolatori Elettronici

# Bistabili asincroni SR

Prof. Giuseppe Ascia

  

Analisi di funzionamento

$$t=t_5: E: (R=1) \rightarrow I_2(t_5)=(1,0) \rightarrow O_2(t_6)=0 \rightarrow Q(t_6)=0$$

$$t=t_6: I_1(t_6)=(0,0) \rightarrow O_1(t_7)=1 \rightarrow Q'(t_7)=1$$


$$t=t_7: I_2(t_7)=(1,1) \rightarrow O_2(t_7)=0 \rightarrow Q(t_7)=0$$

$$t=t_8: E: (R=0) \rightarrow I_2(t_8)=(0,1) \rightarrow O_2(t_8)=0 \rightarrow Q(t_8)=0$$

# Bistabili asincroni

## SR

Prof. Giuseppe Ascia

 

I segnali S e R prendono il nome di Set e Reset

- La configurazione  $S=1, R=0$  porta la rete allo stato stabile  $Q=1, Q'=0$
- La configurazione  $S=0, R=1$  porta la rete allo stato stabile  $Q=0, Q'=1$
- La configurazione  $S=0, R=0$  lasci inalterato lo stato della rete


La configurazione  $S=1, R=1$  non è ammissibile

- La rete si porta nello stato instabile  $Q=0, Q'=0$
- Passando da 11 a 00 non è possibile prevedere se la configurazione di uscita sarà 10 o 01
- Questa condizione è detta corsa critica

# Bistabili asincroni

## SR

Prof. Giuseppe Ascia

 

### Espressione logica

$$Q'^* = (S+Q)' \Rightarrow Q^* = S+Q = S+(R+Q)'$$

$$Q^* = S+R'Q \quad \text{Con il vincolo } S=R \neq 1$$

### Tabella delle transizioni

SR	00	01	11	10
Q	0	0	-	1
1	1	0	-	1

$Q^*$

$\longleftrightarrow$

S	R	$Q^*$
0	0	Q
0	1	0
1	0	1
1	1	-

$Q^*$ : Stato futuro


Q: Stato presente


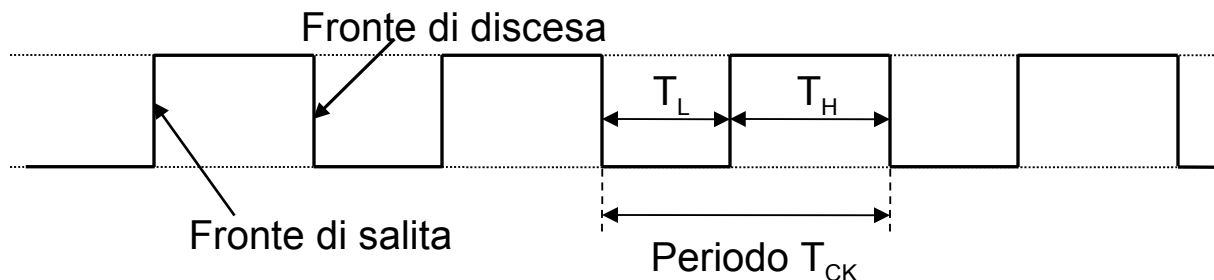
# Sincronia

Prof. Giuseppe Ascia

- Un bistabile asincrono modifica il proprio stato solo in presenza di un evento sugli ingressi.
- Il progetto delle reti può richiedere che il cambiamento avvenga in istanti di tempo ben precisi.
- Questa esigenza impone la presenza di un segnale di ingresso di controllo.
- Il segnale che prendiamo in considerazione è periodico, detto clock.





 
# Tempi di Hold e Set-up

Prof. Giuseppe Ascia

- Affinché venga riconosciuto correttamente, un ingresso deve rimanere stabile in una finestra temporale nell'intorno di un fronte del clock
- **Tempo di Set-up** ( $T_{SU}$ )
  - Minimo intervallo di tempo che precede il fronte del clock durante il quale l'ingresso deve essere mantenuto stabile
- **Tempo di Hold** ( $T_H$ )
  - Minimo intervallo di tempo che segue il fronte del clock durante il quale l'ingresso deve essere mantenuto stabile



# Bistabili sincroni

---

Prof. Giuseppe Ascia

- Vengono classificati sulla base della relazione:
  - ingresso-stato
  - Stato-uscita
- La relazione ingresso-stato definisce quando gli ingressi modificano lo stato
  - Sul livello del segnale di controllo
  - Sul fronte del segnale di controllo
- La relazione stato-uscita definisce quando lo stato aggiorna le uscite:
  - Sul livello del segnale di controllo (LATCH)
  - Sul fronte del segnale di controllo (FLIP-FLOP)

# Latch SR

Prof. Giuseppe Ascia

È ottenuto aggiungendo un segnale di controllo al bistabile asincrono SR

Sul livello alto di C una variazione sugli ingressi modifica lo stato e lo stato modifica le uscite

 


Tabelle delle Transizioni

C	S	R	Q*
0	-	-	Q
1	0	0	Q
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	-

Tabelle delle eccitazioni

Q	Q*	C	S	R
0	0	0	-	-
1	1	0	-	-
0	0	1	0	-
0	1	1	1	0
1	0	1	0	1
1	1	1	-	0

Espressione logica

$$Q^* = C' Q + C (S + R' Q)$$

# Latch D

Prof. Giuseppe Ascia

E' ottenuto da un latch SR imponendo  $S=R'$

Per  $C=1$ ,  $Q^*=D$

Per  $C=0$ ,  $Q^*=Q$

 


Tabelle delle Transizioni

C	D	Q*
0	-	Q
1	0	0
1	1	1

Tabelle delle eccitazioni

Q	Q*	C	D
0	0	0	-
1	1	0	-
0	0	1	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	1	1


Espressione logica

$$Q^*=C' Q + C D$$
 
# Latch JK

Prof. Giuseppe Ascia

Permette di eliminare la configurazione non ammissibile del Latch SR imponendo che in questo caso lo stato venga invertito



	JK			
CQ	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
11	1	0	0	1
10	0	0	1	1


Espressione logica

$$Q^* = C' Q + C (JQ' + K' Q)$$

C	J	K	Q*
0	-	-	Q
1	0	0	Q
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	Q'

# Problemi del latch JK

Prof. Giuseppe Ascia

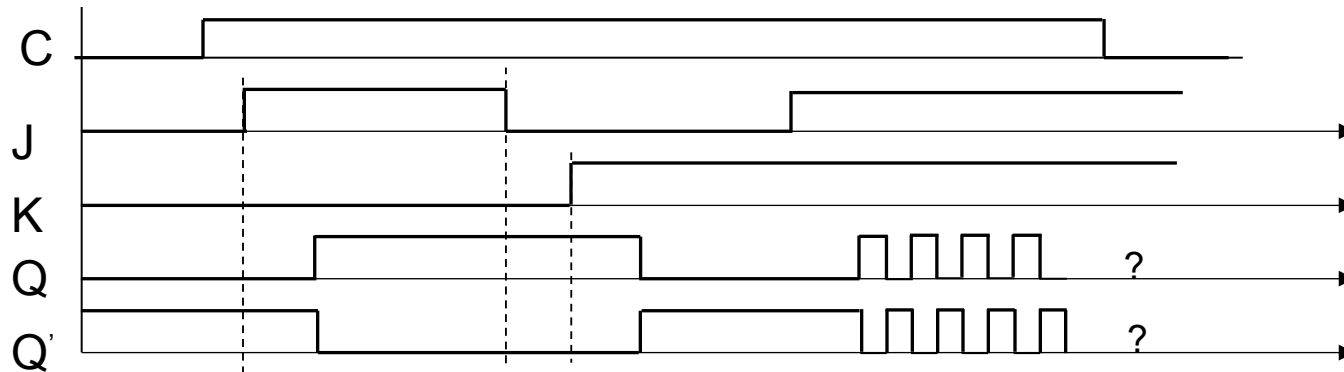

- Il Latch non consente di garantire un comportamento affidabile
- Se  $S=1$ ,  $R=1$  il bistabile ha un comportamento instabile, oscillatorio e il valore di  $Q$  e  $Q'$  quando  $J$ ,  $K$  o  $C$  cambiano non è noto a priori
- Per evitare l'effetto di propagazione indesiderata tra uscite ed ingresso si deve imporre il vincolo di un solo cambiamento di stato per ciclo di clock

# Flip-Flop

---

Prof. Giuseppe Ascia

Per evitare l'effetto di propagazione indesiderata, bisognerebbe imporre una dimensione massima all'impulso di clock.

Questa necessità può essere eliminata modificando i bistabili sincroni in modo che lo stato possa modificare le uscite solo in corrispondenza di un fronte del segnale di controllo

## **Flip-Flop:**


- Relazione stato-uscita (aggiornamento della uscita) sul fronte
- Relazione ingresso-stato (aggiornamento dello stato)
  - A livello (Flip-Flop pulse-triggered o master-slave)
  - A fronte (Flip-Flop edge-triggered)

# Flip-Flop Master-Slave

Prof. Giuseppe Ascia

I Flip-Flop master-slave vengono realizzati utilizzando due latch in cascata che hanno il segnale di sincronismo in contrapposizione di fase.

Flip-Flop master-slave SR

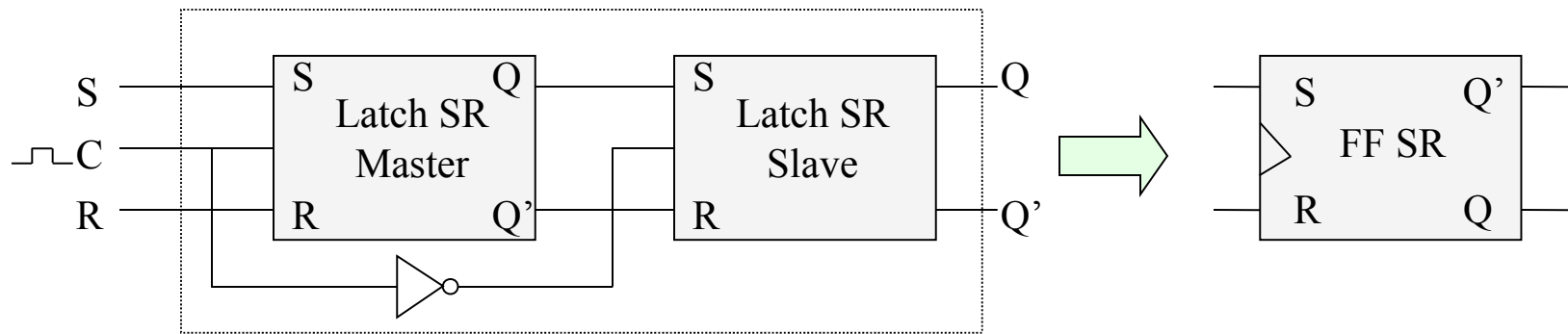



# Flip-Flop Master-Slave: Funzionamento

---

Prof. Giuseppe Ascia

- Segnale di sincronismo  $C=1$ 
  - Il latch master è trasparente e modifica il valore dello stato interno al Flip-Flop in relazione al valore del segnale di ingresso
  - Il latch slave è opaco e non consente che venga modificato il valore delle uscite
- Fronte di discesa del segnale di sincronismo ( $1 \rightarrow 0$ )
  - Il latch master diventa opaco mantenendo il valore dello stato interno
  - Il latch slave diventa trasparente e lo stato interno aggiorna il valore della uscita

Dunque, durante il livello alto viene aggiornato lo stato interno e sul fronte di discesa viene aggiornata l'uscita che rimane stabile fino al successivo fronte di discesa.

# Flip-Flop Master-Slave JK

Prof. Giuseppe Ascia

 


Tabelle delle Transizioni

C	J	K	Q*
0	-	-	Q
1	0	0	Q
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	Q'

Tabelle delle eccitazioni

Q	Q*	C	J	K
0	0	0	-	-
1	1	0	-	-
0	0	1	0	-
0	1	1	1	-
1	0	1	-	1
1	1	1	-	0

Espressione logica

$$Q^* = C' Q + C (JQ' + K' Q)$$

# Flip-Flop Master-Slave T

Prof. Giuseppe Ascia

 


Tabelle delle Transizioni

C	T	Q*
0	-	Q
1	0	Q
1	1	Q'

Tabelle delle eccitazioni

Q	Q*	C	T
0	0	0	-
1	1	0	-
0	0	1	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	1	0

Espressione logica

$$Q^* = C' Q + C (TQ' + T' Q)$$

# Flip-Flop master-slave D

Prof. Giuseppe Ascia

 


Tabelle delle Transizioni

C	D	Q*
0	-	Q
1	0	0
1	1	1

Tabelle delle eccitazioni

Q	Q*	C	D
0	0	0	-
1	1	0	-
0	0	1	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	1	1


Espressione logica

$$Q^* = C' Q + C D$$
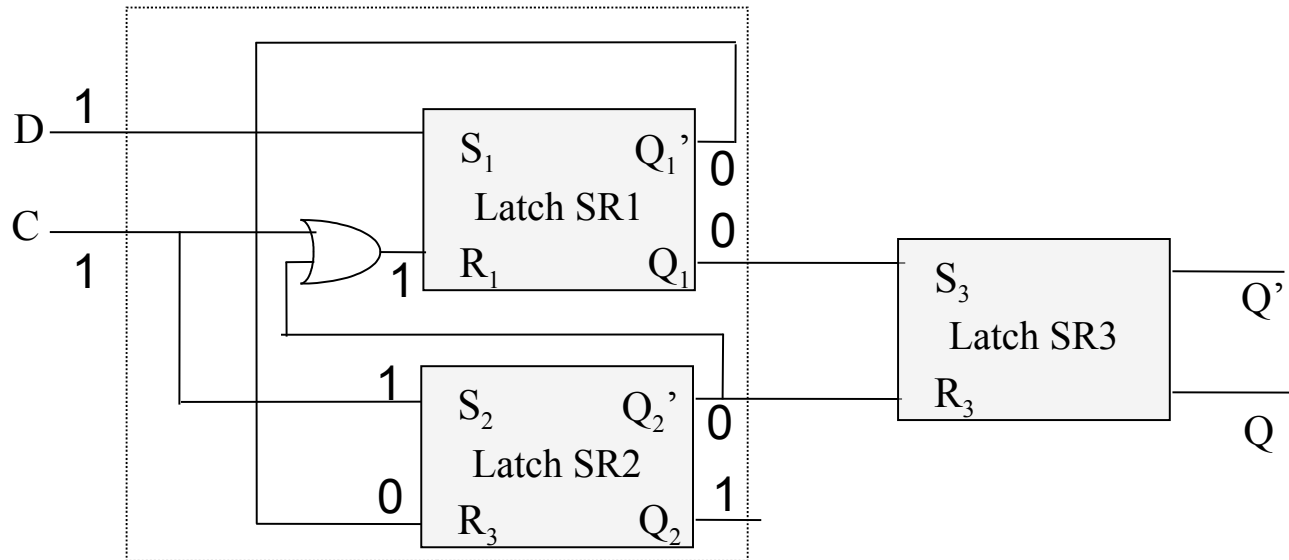
# FLIP-FLOP edge-triggered

Prof. Giuseppe Ascia

L'uscita commuta sul fronte di discesa del clock




- Per  $C=1$  gli ingressi del latch SR3 sono  $S=0$ ,  $R=0$  e  $Q^*$
- Se  $D=1$ , durante l'impulso di controllo ( $C=1$ ) il latch SR1 si trova in uno stato instabile con  $Q_1=Q_1'=0$



# FLIP-FLOP edge-triggered

Prof. Giuseppe Ascia

 

- Per  $C=1$  gli ingressi del latch SR3 sono  $S=0$ ,  $R=0$  e  $Q^*$
- Se  $D=0$ , durante l'impulso di controllo ( $C=1$ ) il latch SR2 si trova in uno stato instabile con  $Q_2=Q_2'=0$






# Contatori Sincroni

# Contatori sincroni

Prof. Giuseppe Ascia

## Contatore modulo 8 con FFT

 

$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$	$Q_2^*$	$Q_1^*$	$Q_0^*$	$T_2$	$T_1$	$T_0$
0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	0	0	1	1
0	1	0	0	1	1	0	0	1
0	1	1	1	0	0	1	1	1
1	0	0	1	0	1	0	0	1
1	0	1	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	1	1	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1	1	1

Q	$Q^*$	C	T
0	0	0	-
1	1	0	-
0	0	1	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	1	0

$$T_0 = 1$$

$$T_1 = Q_0$$


$$T_2 = Q_1 Q_0$$



# Contatori sincroni

Prof. Giuseppe Ascia

## Contatore modulo 8 con FF D

 

Q	Q*	C	D
0	0	0	-
1	1	0	-
0	0	1	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	1	1

Q <sub>2</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>0</sub>	Q <sub>2</sub> *	Q <sub>1</sub> *	Q <sub>0</sub> *	D <sub>2</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>0</sub>
0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	0	0	1	0
0	1	0	0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0	1	1	0
1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	0	0	0	0	0

Q <sub>1</sub> Q <sub>0</sub>	00	01	11	10
Q <sub>2</sub> 0	1	0	0	1
Q <sub>2</sub> 1	1	0	0	1

$$D_0 = Q_0'$$

Q <sub>1</sub> Q <sub>0</sub>	00	01	11	10
Q <sub>2</sub> 0	0	1	0	1
Q <sub>2</sub> 1	0	1	0	1

$$D_1 = Q_1'Q_0 + Q_1Q_0' = Q_1 \oplus Q_0$$

Q <sub>1</sub> Q <sub>0</sub>	00	01	11	10
Q <sub>2</sub> 0	0	0	1	0
Q <sub>2</sub> 1	1	1	0	1

$$D_2 = Q_2'Q_1Q_0 + Q_2Q_1' + Q_2Q_0' = Q_2 \oplus Q_1Q_0$$

# Contatori sincroni

Prof. Giuseppe Ascia

## Contatore modulo 8 con FF D

$$D_2 = Q_2 \oplus Q_1 Q_0 \quad D_1 = Q_1 \oplus Q_0 \quad D_0 = Q_0'$$

