 

Componenti di un sistema digitale

Il Multiplexer 2x1

Dispositivo che permette di selezionare uno degli n ingressi e presentarlo in uscita

× Con n linee di ingresso un multiplexer richiede un numero di linee di comando pari a $\lceil \lg_2(n) \rceil$



Descrizione:

```
if ( s==0)
    q = a;
else q = b;
```


Tabella della verità

a	b	s	q
0	-	0	0
1	-	0	1
-	0	1	0
-	1	1	1

$$f(a,b,s) = a s' + b s$$

Il Multiplexer 4x1

Con 4 linee di ingresso sono richieste due linee di comando |

 

Descrizione:


```
if ( s1==0 && s0==0)
    q = i0;
else if ( s1==0 && s0==1)
    q = i1;
else if ( s1==1 && s0==0)
    q = i2;
else q = i3;
```

$$f(i_3, i_2, i_1, i_0, s_1, s_0) = i_3 s_1 s_0 + i_2 s_1 s_0' + i_1 s_1' s_0 + i_0 s_1' s_0'$$

Il decodificatore (in logica diretta)

Un decodificatore (1 su m) accetta in ingresso un codice di n bit e presenta in uscita $m=2^n$ linee, sulle quali asserisce solo quella che corrisponde alla codifica in ingresso

 ◆ Numerando le linee di uscita da 0 a 2^n-1 , viene asserita quella che corrisponde al numero presente in ingresso



$$q_0 = \overline{e}i$$


$$q_1 = ei$$

Descrizione:

```
if ( e==1 && i==0)
    q0 = 1
else    q0 = 0
```

```
if ( e==1 && i==1)
    q1 = 1
else    q1 = 0
```

Il decodificatore (in logica negata)

 

Descrizione:


```
if ( e==0 && i==0)
    q0 = 0
else q0 = 1
```

```
if ( e==0 && i==1)
    q1 = 0
else q1 = 1
```

$$q_0' = e'i' \quad q_0 = e+i$$

$$q_1' = e'i \quad q_1 = e+i'$$

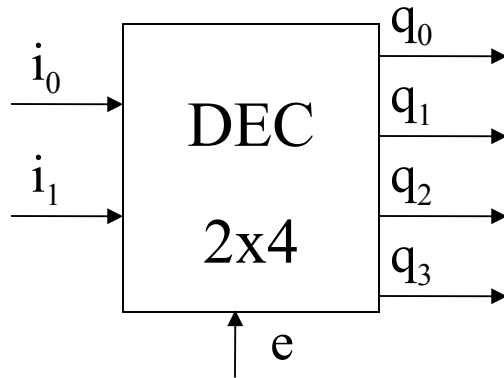Il decodificatore 2x4 (in logica diretta)



Descrizione:

```
if ( e==1 && i1==0&& i0==0) q0= 1
else q0= 0
if ( e==1 && i1==0&& i0==1) q1= 1
else q1= 0
if ( e==1 && i1==1&& i0==0) q2= 1
else q2= 0
if ( e==1 && i1==1&& i0==1) q3= 1
else q3= 0
```


$$q_0 = e i_1' i_0'$$

$$q_1 = e i_1' i_0$$

$$q_2 = e i_1 i_0'$$

$$q_3 = e i_1 i_0$$

Il decodificatore 2x4 (in logica negata)

 

Descrizione:

```
if ( e==0 && i_1==0&& i_0==0) q_0= 0
else q_0= 1
if ( e==0 && i_1==0&& i_0==1) q_1= 0
else q_1= 1
if ( e==0 && i_1==1&& i_0==0) q_2= 0
else q_2= 1
if ( e==0 && i_1==1&& i_0==1) q_3= 0
else q_3= 1
```

$$q_0' = e' i_1' i_0' \quad q_0 = e + i_1 + i_0$$

$$q_1' = e' i_1' i_0 \quad q_1 = e + i_1 + i_0'$$

$$q_2' = e' i_1 i_0' \quad q_2 = e + i_1' + i_0$$

$$q_3' = e' i_1 i_0 \quad q_3 = e + i_1' + i_0'$$

Comparatore a n bit (A==B)




```
if (A==B) Ris=1;  
else Ris=0;
```

Descrizione del comparatore


```
for (i=0; i<n-1; i++)  
    T[i]=Comparatore_1Bit(A[i], B[i])
```
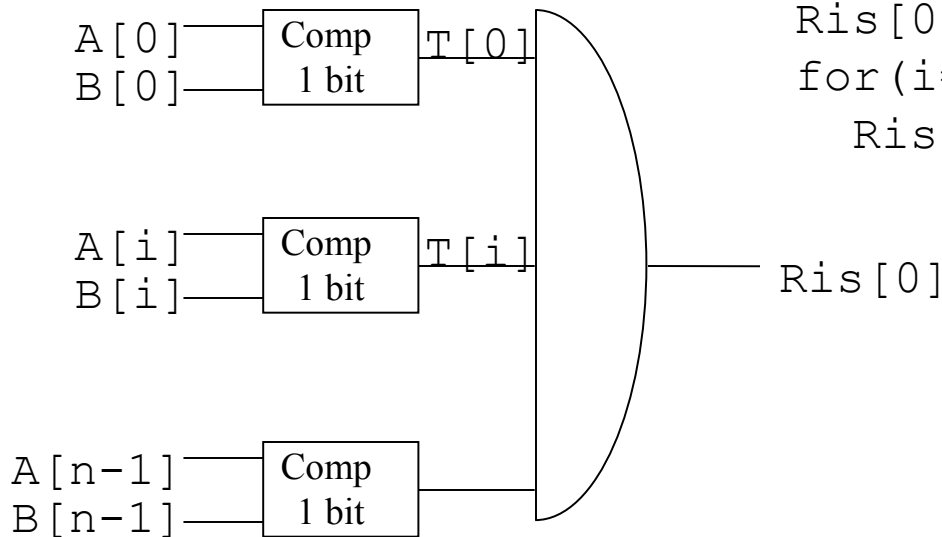
```
Ris[0]=T[0]T[1] ... T[n-2]T[n-1]  
for (i=1; i<=n-1; i++)  
    Ris[i]=0;
```



Registro

 
Un registro di n bit e' un vettore di n ff



Il registro di n bit lo rappresenteremo come segue:




II Register file

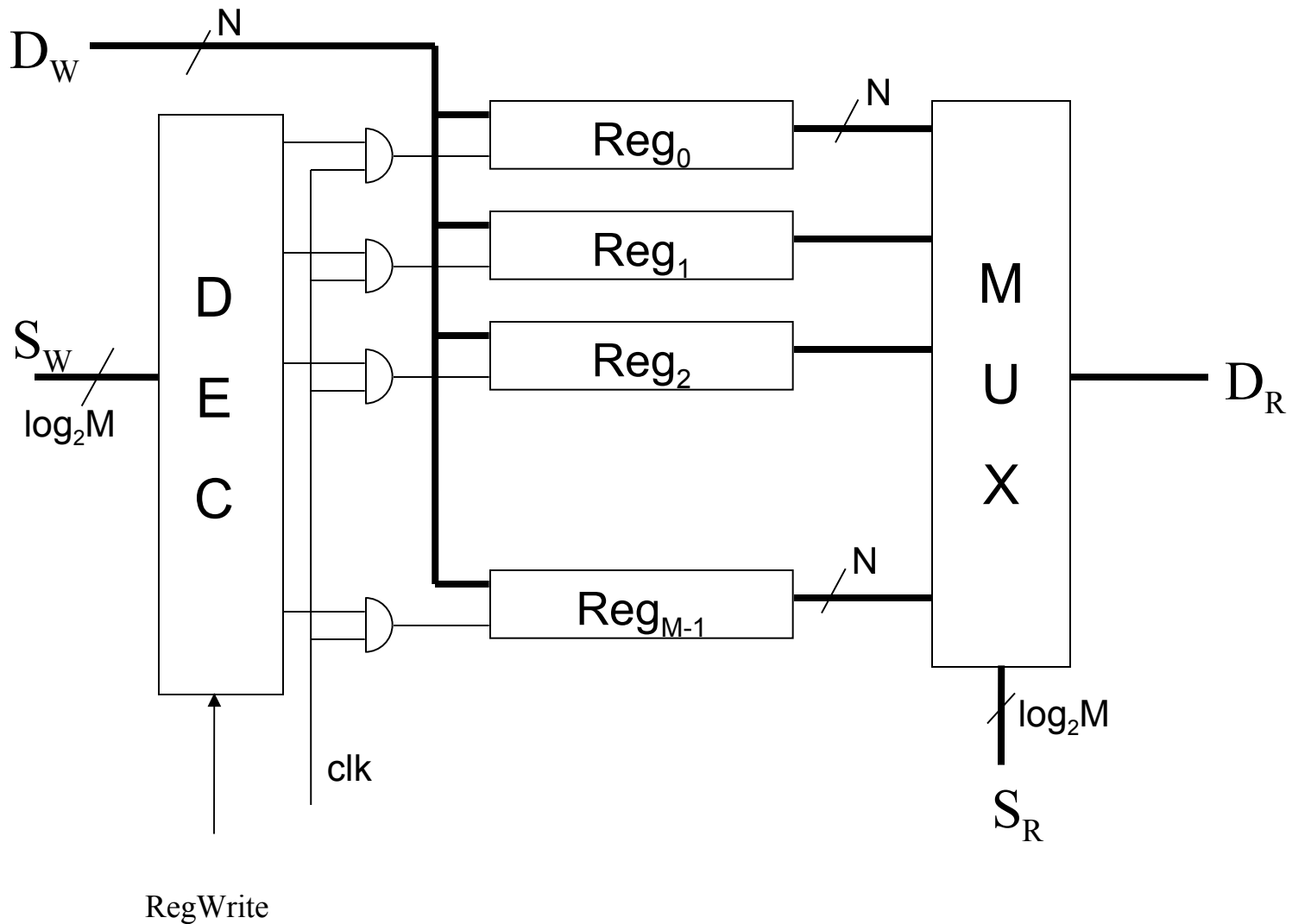

Sommatore 1 bit (Half/Full Adder)

Half adder

 


$$s = a'b + ab'$$

$$c_{out} = ab$$

a	b	s	c _{out}
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Full adder

 



$$s = a'b'c_{in} + a'bc_{in}' + abc_{in} + ab'c_{in}'$$

$$c_{out} = bc_{in} + ab + ac_{in}$$

a	b	c _{in}	s	c _{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Sommatore a n bit

Propagazione di riporto

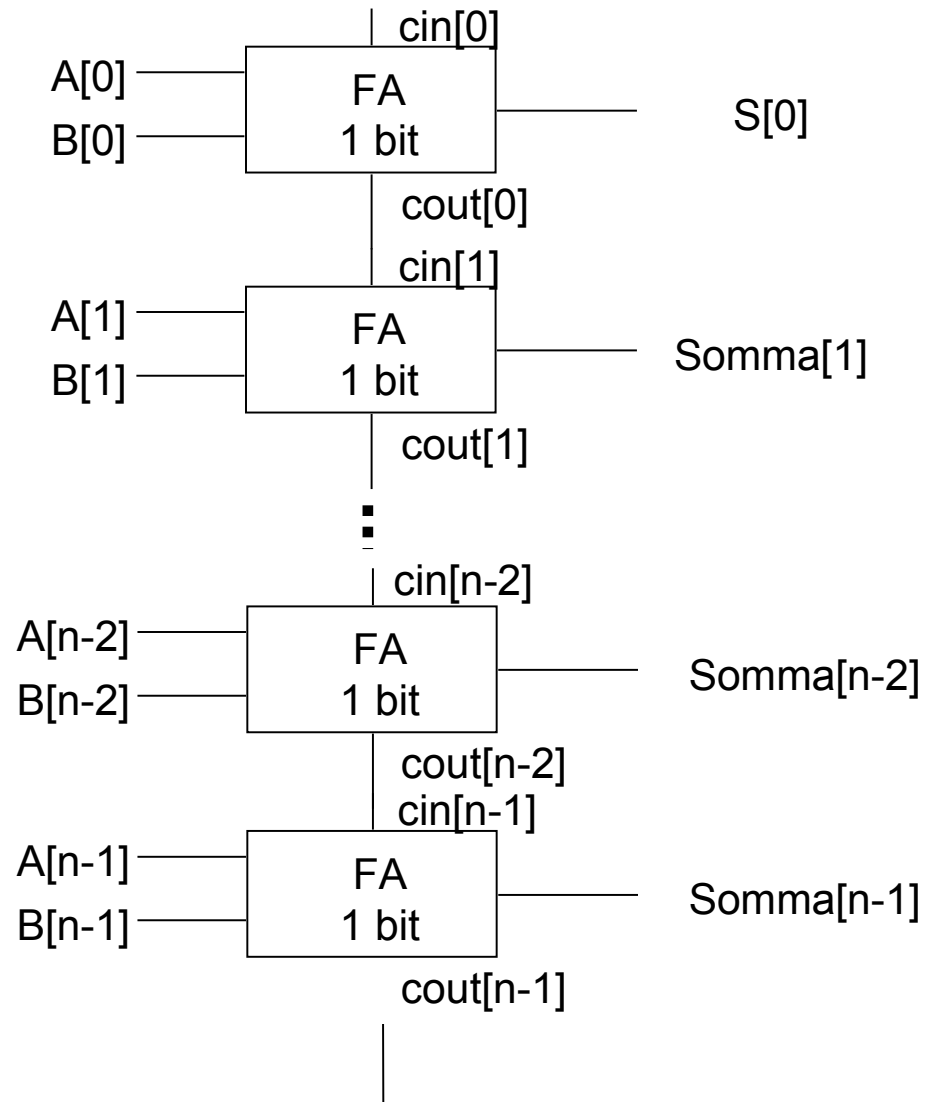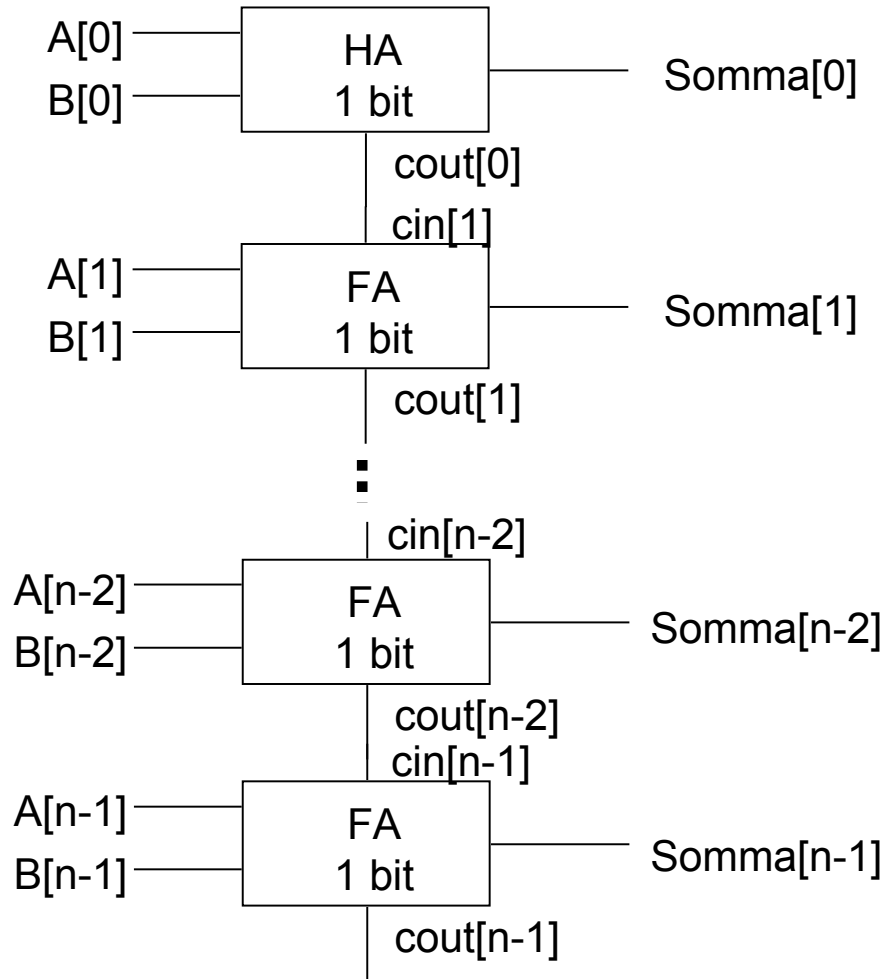

Sommatori con anticipo di riporto

Nella generica cella i -esima di un sommatore a propagazione di riporto, il riporto in uscita C_{i+1} deriva da

- Una componente generata localmente
Vale 1 se i bit i -esimi degli addendi valgono 1
- E una propagata dovuta al riporto di ingresso
Vale 1 se $c_i=1$ e se almeno uno dei bit i -esimi degli addendi è 1

$$C_{i+1} = G_i + P_i c_i$$

$a_i b_i$ $a_i \oplus b_i$

Sommatori con anticipo di riporto

$$C_{i+1} = G_i + P_i C_i = a_i b_i + a_i \oplus b_i C_i$$

Il procedimento può essere iterato su C_i

$$C_i = G_{i-1} + P_{i-1} C_{i-1} = a_{i-1} b_{i-1} + a_{i-1} \oplus b_{i-1} C_{i-1}$$

e, riportando questa espressione in quella che fornisce C_{i+1} si ricava

$$C_{i+1} = a_i b_i + a_i \oplus b_i (a_{i-1} b_{i-1} + a_{i-1} \oplus b_{i-1} C_{i-1})$$

e così via fino ad esprimere il riporto C_{i+1} in funzione dei bit da i a 0 dei due addendi


Sommatore con anticipo di riporto

$$C_1 = G_0 + P_0 C_0 = A_0 B_0 + (A_0 \oplus B_0) C_0$$


$$\begin{aligned} C_2 &= G_1 + P_1 C_1 = A_1 B_1 + (A_1 \oplus B_1) (A_0 B_0 + (A_0 \oplus B_0) C_0) = \\ &= A_1 B_1 + (A_1 \oplus B_1) (A_0 B_0) + (A_1 \oplus B_1) (A_0 \oplus B_0) C_0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_3 &= G_2 + P_2 C_2 = \\ &= A_2 B_2 + (A_2 \oplus B_2) (A_1 B_1 + (A_1 \oplus B_1) (A_0 B_0 + (A_0 \oplus B_0) C_0)) = \\ &= A_2 B_2 + (A_2 \oplus B_2) (A_1 B_1) + (A_2 \oplus B_2) (A_1 \oplus B_1) (A_0 B_0) \\ &\quad + (A_2 \oplus B_2) (A_1 \oplus B_1) (A_0 \oplus B_0) C_0 \end{aligned}$$

Sommatore con anticipo di riporto

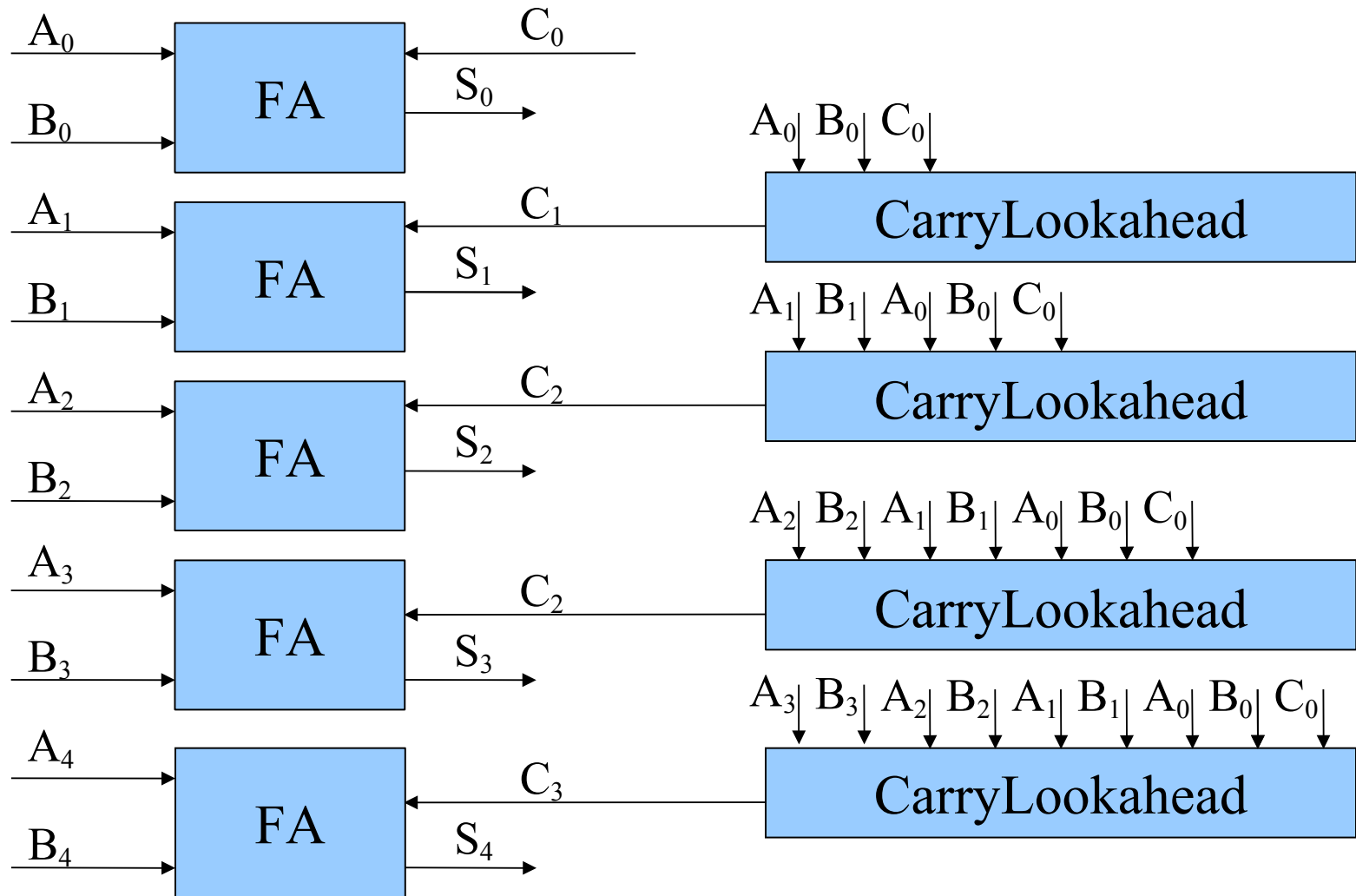


Sommatore con anticipo di riporto

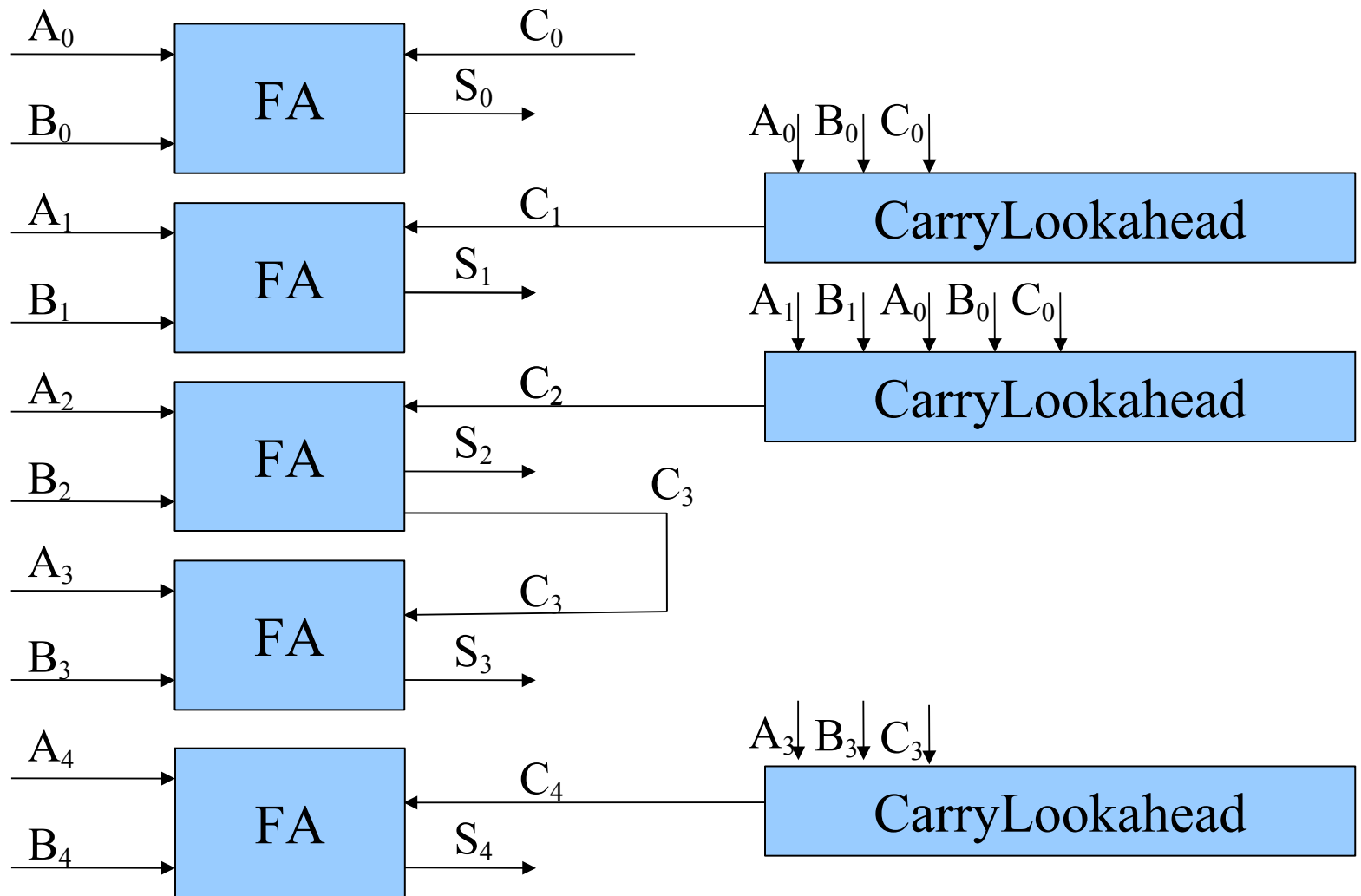

Differenza

$$A - B = A + (-B) = A + C2(B)$$

◆ $C2(B) = \text{NOT}(B) + 1$

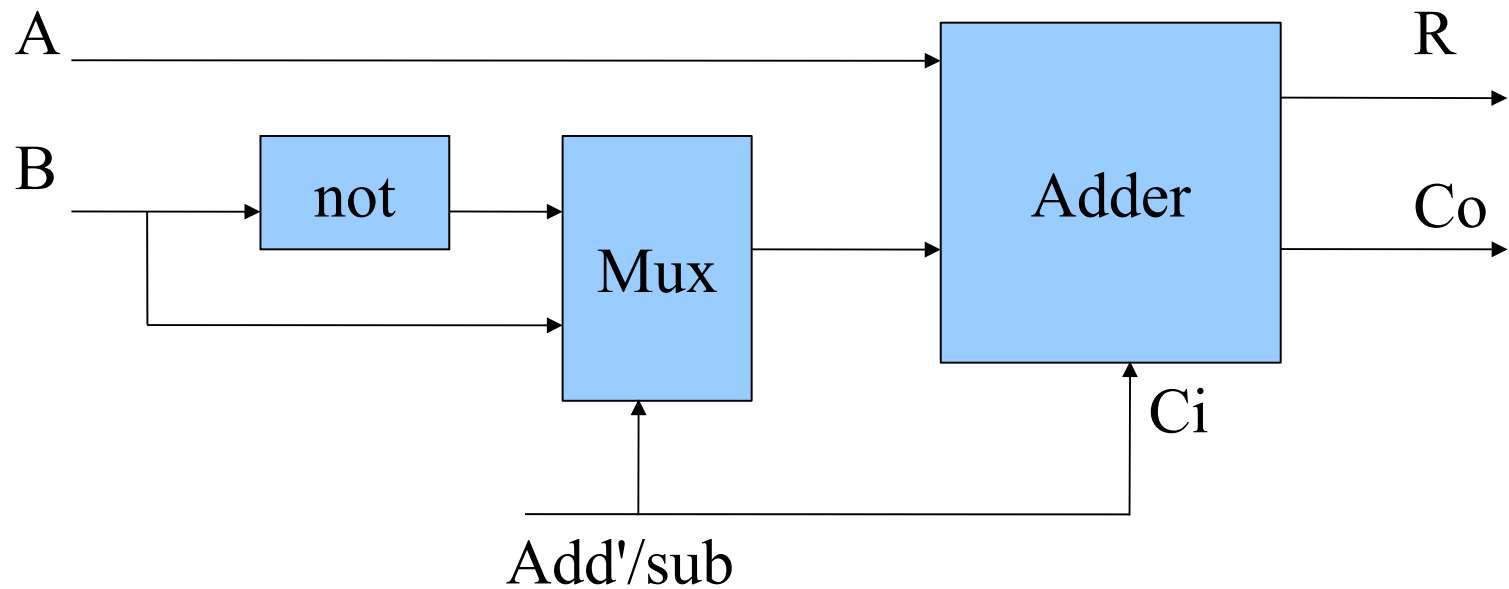

Realizzazione di una ALU a n bit

